
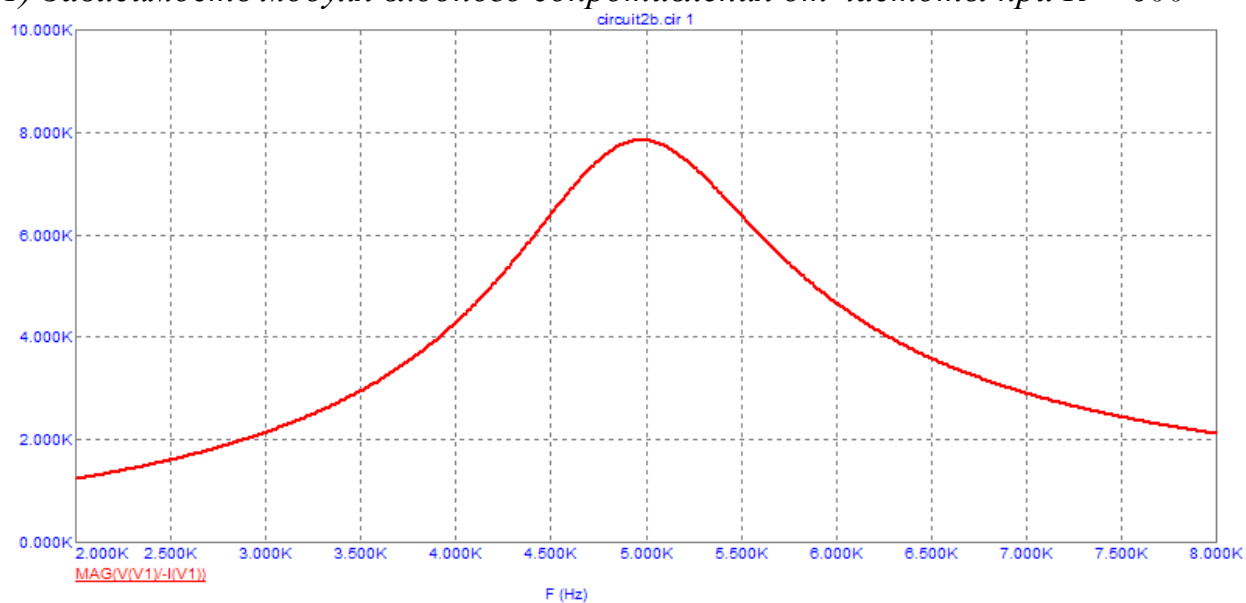


Для схемы №2

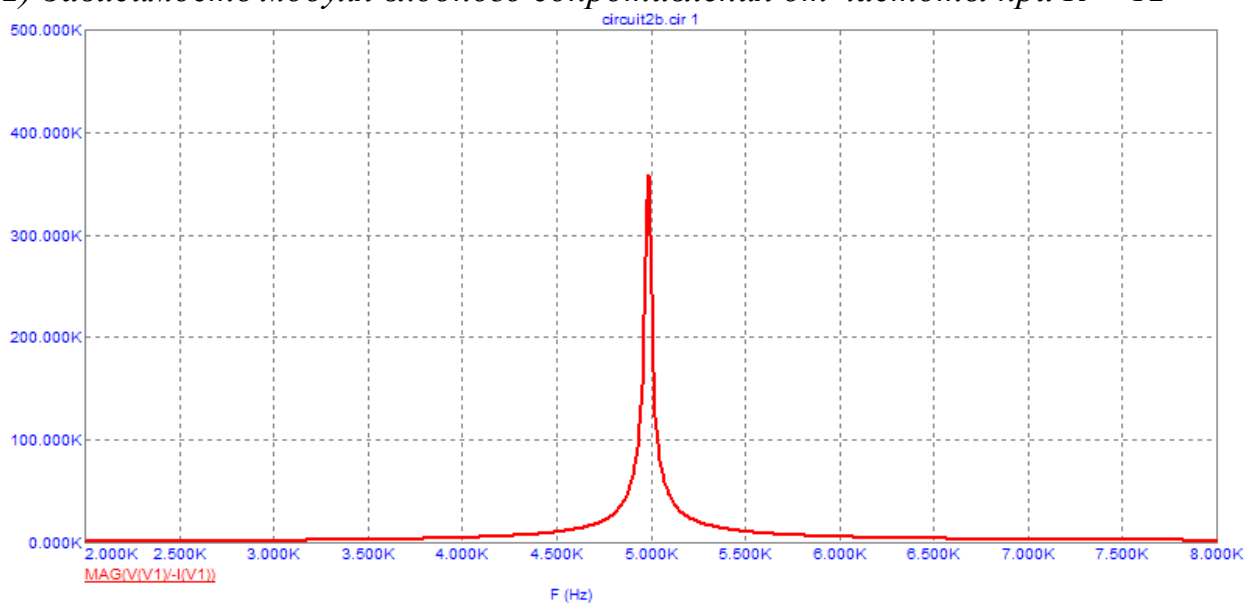1) Зависимость модуля входного сопротивления от частоты при $R = 600$



2) Зависимость модуля входного сопротивления от частоты при $R = 12$



3) Зависимость фазы входного сопротивления от частоты при $R = 600$ Ом: